 


Computer Organization 0716074


■ Architecture diagram:

1. The structure of 32-bit ALU




- 本次實作的 32 位元 ALU，有：
Input: **a, b**、**op code**
Output: **result**
Flag: **Zero, Carryout, Overflow**

2. alu.v

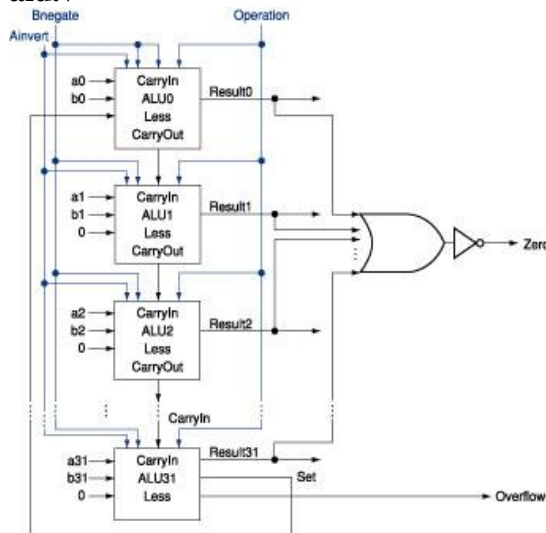


- ALU 內部的 32bits 實作上分成兩大部分：
(1) 最後一個 bit 的 1-bit ALU (File name is *alu_last.v*)
(2) 其他的 1-bit ALU (File name is *alu_1bit.v*)


3. alu_last.v

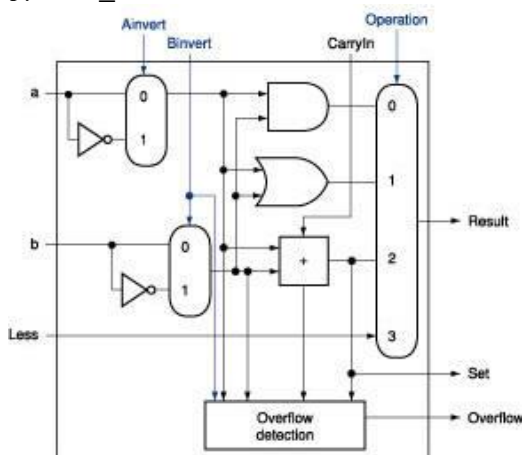


- 需要實作一個 **full adder** (*full_adder.v*)

 

4. ALU_1bit.v

 

- 使用到相同的 **full adder (full_adder.v)**

 

■ Detailed description of the implementation:

A. Opcode

ALU action	Function	ALU control input
and	AND	0000
or	OR	0001
add	Addition	0010
sub	Subtract	0110
slt	Set less than	0111
nor	NOR	1100
nand	NAND	1101

- Opcode 分成兩大部分：

- 前 2 bits 用來決定是否將 input a, b 做 invert:

	A_invert	B_invert
00	0	0
01	0	1
10	1	0
11	1	1

- 後 2 bits 用來決定 4x1 MUX 哪一個要當 result:

operation[2-1:0]	action
00	AND
01	OR
10	Addition
11	Set less than

B. Detail of ALU_1bit.v

```

module ALU_1bit(
    input  src1,    //1 bit source 1 (input)
    input  src2,    //1 bit source 2 (input)
    input  A_invert, //1 bit A_invert (input)
    input  B_invert, //1 bit B_invert (input)
    input  Cin,     //1 bit carry in (input)
    input  [2:1:0] operation, //2 bit operation
    input  set,
    output reg result, //1 bit result
    output wire cout //1 bit carry out
);

```

- 除了上述的 *input A_invert, B_invert*, *operation[2-1:0]*, 還加入了 addition 和 subtraction 會用到的 *input Cin*, *output cout*, 以及輸出該 bit 結果的 *output result*, 並且另外加入 *set*(預設為 0), 給 set less than 使用, 當 *opcode = 11* 時, *result* 都設為 *set*

C. Detail of $ALU_last.v$

```

module ALU_last(
    input    src1,      //1 bit source 1 (input)
    input    src2,      //1 bit source 2 (input)
    input    A_invert,  //1 bit A_invert (input)
    input    B_invert,  //1 bit B_invert (input)
    input    Cin,       //1 bit carry in (input)
    input    [2:1:0] operation, //2 bit operation
    input    set,
    output reg result,   //1 bit result
    output wire cout,    //1 bit carry out
    output wire overflow,
    output wire less_out
);

```

- 最後 1bit 的 ALU 多了兩個 output:
- *overflow*
最後一個 bit 的 *Cin & Cout*
- *less_out*
用在 set less than，把最高位加減的結果(也就是 signed bit)作為判斷 $a < b$ 的依據，並將 *less_out* 拉到最低位 bit 的 set，即：若 $a < b$ ，則 *less_out*=1，拉到第一位的 *set* = 1，最後此 32bits 的 *result* 就會輸出 000...0001

D. Detail of *alu.v*

```


module alu(
    input rst_n,    // negative reset (input)
    input [32:1:0] src1,    // 32 bits source
    input [32:1:0] src2,    // 32 bits source
    input [4:1:0] ALU_control,
    // 4 bits ALU control input (input)
    output reg [32:1:0] result, // 32 bits result
    output reg zero,
    // 1 bit when output is 0, zero must be set
    output reg cout,    // 1 bit carry out
    output reg overflow    // 1 bit overflow
);

```

- 本次實作的 32 位元 ALU :
 - Input: *src1, src2*、*ALU_control*
 - Output: *result*
 - Flag: *zero, cout, overflow*

■ Implementation results:

I. 波形圖

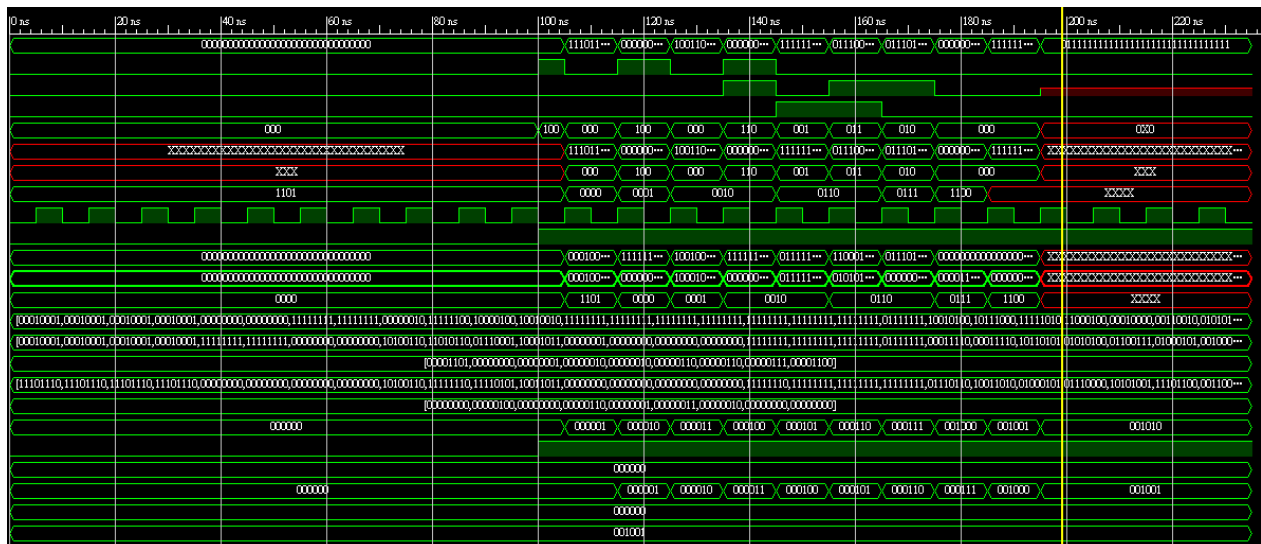

II. 結果

```
Console
ISim P.20131013 (signature 0x7708f090)
WARNING: A WEBPACK license was found.
WARNING: Please use Xilinx License Configuration Manager to check out a full ISim license.
WARNING: ISim will run in Lite mode. Please refer to the ISim documentation for more information on the differences between the Lite and the Full version.
This is a Lite version of ISim.
Time resolution is 1 ps
Simulator is doing circuit initialization process.
Finished circuit initialization process.
*****
*          PATTERN RESULT TABLE          *
*****
* PATTERN *      Result      *ZCV *
*****
*  Congratulation! All data are correct!  *
*****
Correct Count: 9
Stopped at time : 205 ns : File "C:/Users/Cool Jacky/Desktop/Awake\_course/Organization/ChenTienFu/lab/Computer Organization Lab2/testbench.v" Line 146
```

■ Problems encountered and solutions:

我花了大部分的時間在 debug，我唯一錯誤的是第八筆測資，是關於 set less than 的，不過經過了超久的 debug，最後錯誤竟然在要設定 B_invert 那裏少加入了 ALU_SLT 這個 ALU control。

■ Lesson learnt (if any):

I. Divide & Conquer

讓自己能夠更輕鬆 debug 的方法就是把每一個物件都排列整齊，利用各種 module 去實作，而不是直接用基本邏輯式開始硬幹，像是有些 selection 有時候你把它用 mux 去做會比每次遇到都用 always block 更清楚一些。

II. Learn all of ALU

經過本次實作，我已經完全了解並且記得所有關於 ALU 的架構。

III. Verilog coding

以前老師只有教紙本的 code，現在自己實際寫一次就真的不用硬記了，很自然地就可以看懂 verilog 並使用。

■ Comment:

真心感謝老師和 TA 精心準備這次的 lab，我獲益匪淺，也克服了以前對於機器語言頗難的想像！